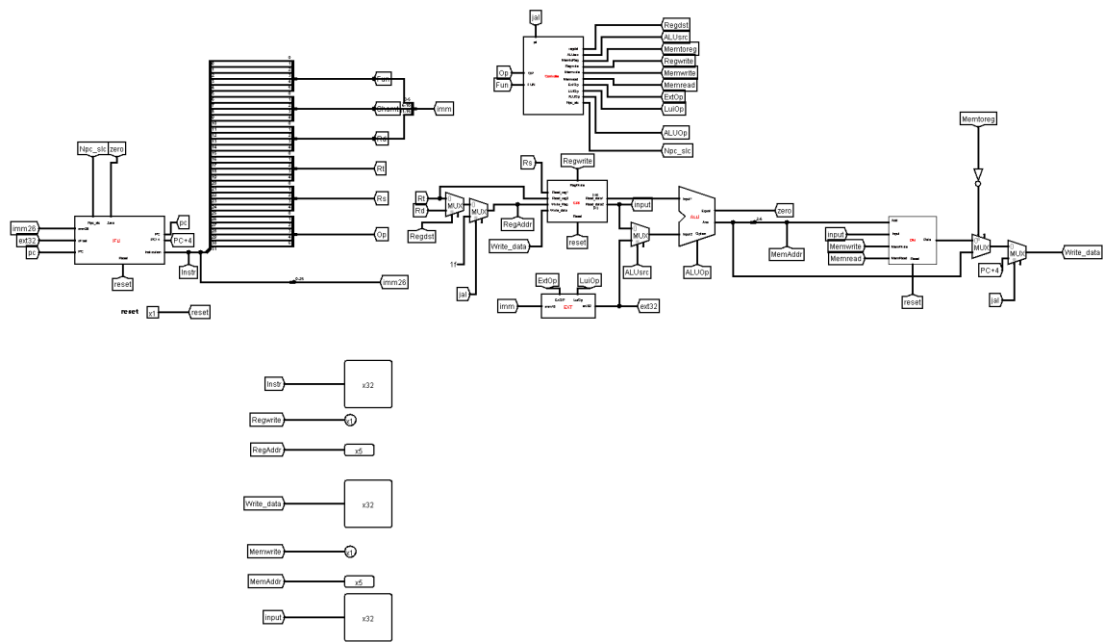


# 单周期 CPU 设计报告

## 一、数据通路设计

### 1、

每条加的指令分成不同电路图  
增加一次，改变所有控制信号，最后改变OPFPCDMM的输出输入（通过新的控制信号选择rno0



## 二、模块规格

### 1. IFU

#### (1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
PC_in	I	原 PC 信号
PC_out	O	PC+4 后的信号
INSTRUCTION[31:0]	O	输出 32 位指令

## (2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 RESET 信号为 1 时，对保存 PC 地址的寄存器进行异步清零操作。
2	取指	以 PC 的值为地址，从 IM 中取出对应指令

## 2. GRF

### (1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
RegWrite	I	写入使能
Read_Reg1	I	读取 Rs
Read_Reg2	I	读取 Rt
Write_Reg	I	读取存储地址
Write_Data	I	读取存储数据
Read_Data	O	Rs 输出
Read_Data2	O	Rt 输出

### (2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 RESET 信号为 1 时，对 GRF 中所有寄存器进行异步清零操作。
2	写入	Regwrite=1 时，将数据写入
3	读取	将 Rs，Rt 输出

## 3、ALU

### (1) 端口说明

端口名	方向	描述
Input1[31:0]	I	输入 1
Input2[31:0]	I	输入 2
ALUOp[31:0]	I	选择计算功能
Equ	O	输入是否相等
Ans[31:0]	O	输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	逻辑运算	ALUOp=00, $C=A\&B$ ALUOp=01, $C=A B$ ALUOp=10, $C=A+B$ ALUOp=11, $C=A-B$
2	相等判断	若 $A=B$ , 则 $Equ=1$ 若 $A\neq B$ , 则 $Equ=0$

4、EXT

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
Imm16[15:0]	I	16 位立即数输入
ExtOp	I	Ext 功能选择
LuiOp	I	Lui 功能选择
Ext32	O	32 位数输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	符号拓展	ExOp=0, 无符号拓展 ExOp=1, 有符号拓展

2	Lui 指令功能	LuiOp=1, 将立即数添加至 32 位数高位, 低位补零
---	----------	--------------------------------

## 5、DM

### (1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
Addr[5:0]	I	地址读入
Input[31:0]	I	数据读入
MemWrite	I	写入使能
MemRead	I	读取使能
Data[31:0]	O	32 位数据输出

### (2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	写入	当写入使能=1 时, 将 Input 写入 Addr 对应的寄存器
2	读取	当读取使能=1 时, 将 Addr 对应的寄存器的值输出

## 6、Controller

### (1) 端口说明

端口名	方向	描述
OP	I	Operation
FUN	I	Function
Regdst	O	GRF 写入地址 MUX 控制 0: 写入至 Rt 1: 写入至 Rd
ALUsrc	O	ALU 输入 MUX 控制 0: input2 = Rt

		1: input2 = ext32
MemtoReg	O	GRF 写入数据 MUX 控制  0: 写入 DM 的输出 1: 直接输出 ALU 结果
RegWrite	O	GRF 写入使能
MemWrite	O	DM 写入使能
MemRead	O	DM 输出使能
ExtOp	O	Ext 使能信号
LuiOp	O	Lui 使能信号
BeqOp	O	Beq 使能信号
ALUOp[1:0]	O	ALU 功能选择信号

## (2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	控制	根据 Op 和 Fun 输出相应指令与 MUX 的控制信号

## 三、控制器设计

### 1. 端口说明

端口名	方向	描述
OP	I	Operation
FUN	I	Function
Regdst	O	GRF 写入地址 MUX 控制  0: 写入至 Rt 1: 写入至 Rd
ALUsrc	O	ALU 输入 MUX 控制

		0: input2 = Rt 1: input2 = ext32
MemtoReg	O	GRF 写入数据 MUX 控制 0: 写入 DM 的输出 1: 直接输出 ALU 结果
RegWrite	O	GRF 写入使能
MemWrite	O	DM 写入使能
MemRead	O	DM 输出使能
ExtOp	O	Ext 使能信号
LuiOp	O	Lui 使能信号
BeqOp	O	Beq 使能信号
ALUOp[1:0]	O	ALU 功能选择信号

## 2. 指令真值表

Instr	add u	sub u	ori	lw	sw	beq	lui
Op	000 000	000 000	001 101	100 011	101 011	000 100	001 111
Func	100 001	100 011	NA	NA	NA	NA	NA
Regdst	1	1	0	0	X	X	0
ALUsrc	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg	1	1	1	0	X	X	1
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1

MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
MemRead	0	0	0	1	0	0	0
ExtOp	X	X	0	1	1	0	X
LuiOp	X	X	0	0	0	0	1
BeqOp	X	X	X	X	X	1	X
ALUOp	10	11	01	10	10	XX	10

#### 四、测试数据

A: 测试 beq, ori, subu

ori \$t0, 1

ori \$t1, 1

beq \$t0, \$t1, jump

subu \$t0, \$t0, \$t1

jump:

subu \$s0, \$s1, \$t1

nop

期望输出:

@00003000: \$ 8 <= 00000001

@00003004: \$ 9 <= 00000001

@00003010: \$16 <= ffffffff

B:测试 sw, lw, ori, addu

```
ori $t0, 2
```

```
ori $t1, 3
```

```
ori $t2, 4
```

```
addu $s0, $zero, $zero
```

```
sw $t0, 0($s0)
```

```
sw $t1, 4($s0)
```

```
addu $s0, $t2, $s0
```

```
lw $t1, 0($s0)
```

```
lw $t0, -4($s0)
```

期望输出:

```
@00003000: $ 8 <= 00000002
```

```
@00003004: $ 9 <= 00000003
```

```
@00003008: $10 <= 00000004
```

```
@0000300c: $16 <= 00000000
```

```
@00003010: *00000000 <= 00000002
```

```
@00003014: *00000004 <= 00000003
```

```
@00003018: $16 <= 00000004
```

```
@0000301c: $ 9 <= 00000003
```

```
@00003020: $ 8 <= 00000002
```



C: 测试极端数据

```
lui $t0, 65535
```

```
ori $t0, $t0, 65535
```

期望输出:

```
@00003000: $ 8 <= ffff0000
```

```
@00003004: $ 8 <= ffffffff
```

D: 测试 beq, j

```
ori $t1, $t1, 1
```

```
beq_forward:
```

```
addu $t1, $t1, 1
```

```
ori $t2, $t2, 2
```

```
beq $t1, $t2, beq_forward    #3
```

```
ori $t3, $t3, 2
```

```
j j_behind
```

```
addu $t3, $t3, 1
```

```
j_behind:
```

```
subu $t3, $t3, 2 #0
```

期望输出:

```
@00003000: $ 9 <= 00000001
```

```
@00003004: $ 1 <= 00000000
```

```
@00003008: $ 1 <= 00000001
```

@0000300c: \$ 9 <= 00000002  
@00003010: \$10 <= 00000002  
@00003004: \$ 1 <= 00000000  
@00003008: \$ 1 <= 00000001  
@0000300c: \$ 9 <= 00000003  
@00003010: \$10 <= 00000002  
@00003018: \$11 <= 00000002  
@0000302c: \$ 1 <= 00000000  
@00003030: \$ 1 <= 00000002  
@00003034: \$11 <= 00000000

E: 测试 jal, jr

```
ori $t0, $t0, 0
ori $t1, $t1, 1
ori $t3, $t3, 2
ori $t2, 8
ori $sp, $sp, 0x0100
lui $s0, 0
ori $a0, 10
jal fiber
jal end
```

fiber:

beq \$a0, \$t0, out0

beq \$a0, \$t1, out1

subu \$sp, \$sp, \$t2

sw \$a0, 0(\$sp)

sw \$ra, 4(\$sp)

subu \$a0, \$a0, \$t1

jal fiber

lw \$a0, 0(\$sp)

lw \$ra, 4(\$sp)

addu \$sp, \$sp, \$t2

subu \$sp, \$sp, \$t2

sw \$a0, 0(\$sp)

sw \$ra, 4(\$sp)

subu \$a0, \$a0, \$t3

jal fiber

lw \$a0, 0(\$sp)

lw \$ra, 4(\$sp)

addu \$sp, \$sp, \$t2

jr \$ra

out1:

addu \$s0, \$s0, \$t1

jr \$ra

out0:

jr \$ra

end:

addu \$8, \$s0, \$0

期望输出:

@00003000: \$ 8 <= 00000000

@00003004: \$ 9 <= 00000001

@00003008: \$11 <= 00000002

@0000300c: \$10 <= 00000008

@00003010: \$29 <= 00000100

@00003014: \$16 <= 00000000

@00003018: \$ 4 <= 0000000a

@0000301c: \$31 <= 00003020

@0000302c: \$29 <= 000000f8

@00003030: \*000000f8 <= 0000000a

@00003034: \*000000fc <= 00003020

@00003038: \$ 4 <= 00000009

@0000303c: \$31 <= 00003040

@0000302c: \$29 <= 000000f0

@00003030: \*000000f0 <= 00000009

@00003034: \*000000f4 <= 00003040

@00003038: \$ 4 <= 00000008

@0000303c: \$31 <= 00003040

@0000302c: \$29 <= 000000e8

## 五、思考题

1、根据你的理解，在下面给出的 DM 的输入示例中，地址信号 addr 位数为什么是[11:2]而不是[9:0]？这个 addr 信号又是从哪里来的？

答：

由于 MIPS 为 32 位，所以地址总为 4 的倍数，对 addr 需进行左移两位的操作，addr 来自 alu\_out。

2、在相应的部件中，reset 的优先级比其他控制信号（不包括 clk 信号）都要高，且相应的设计都是同步复位。清零信号 reset 是针对哪些部件进行清零复位操作？这些部件为什么需要清零？

答：

需对 IM,GPR,DM 清零。

IM 清零可清空已经加载的 instruction，为再一次加载做准备。

GPR 清零可清空寄存器的值，返回初始状态。

DM 清零可清空内存，返回初始状态。

3、列举出用 Verilog 语言设计控制器的几种编码方式（至少三种），并给出代码示例。

答：

(1) if\_else 型：

```
always @(*) begin
    if()
    else if()
    else if()
    else()
end
```

(2) case 型:

```
always @(*) begin
    case()
        6'b0000000:
        6'b0000001:
        default:
    endcase
end
```

(3) assign 型:

```
assign lh = (OpCode == 6'b100001);
assign lhu = (OpCode == 6'b100101);
assign lb = (OpCode == 6'b100000);
assign RegDst = addu | subu | sll | slt | sra;
assign RegWrite = addu | subu | ori | lui | lw | jal | sll | slt | lh | lb | lhu | lbu |
sra | sltiu;
assign ALUSrc = ori | lui | lw | sw | lh | lhu | lb | lbu | sh | sb | sltiu;
assign MemWrite = sw | sb | sh;
```

(4) 门级:

```
wire lh;
and (lh, opcode[5], ~opcode[4], ~opcode[3], ~opcode[2], ~opcode[1],
opcode[0]);
or (RegDst, addu, subu, sll, slt, sra);
```

4、根据你所列举的编码方式，说明他们的优缺点。

答:

assign 型和门级易于观测出每个信号的与或逻辑组成，而 if\_else 型和 case 型则易于观测出每个指令直接对应的所有的信号变换，双方的优点即为对方的不足之处。

5、C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持 C 语言，MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi 与 addiu 是等价的，add 与 addu 是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

答：

由《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分可知，addi 的具体操作是对 rs 和 imm 进行符号扩展为 32 位再相加，如果不溢出，则将得到结果的低 32 位存入 rt 中，而 addiu 则是 imm 符号扩展至 32 位，并与 rs 进行相加存入 rt 中。因此，如果不考虑溢出，二者均是将结果的低 32 位存入 rt，等价。

同理，add 与 addu 也等价。

6、根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

答：

优点在于：设计简单，易于实现，每个模块的建立于存在相对分离，易于搭建模块与模块之间的关系。

缺点在于：与流水线相比，单周期的 CPU 吞吐量较低，性能较低且成本较高。

7、简要说明 jal、jr 和堆栈的关系。

答：

当使用 jal 时，jal 跳转到被调用函数，并将此时 PC+4 的地址储存到堆栈中，即进行压栈保护，若在被调用的函数中使用 jr，则让堆栈中的地址出栈，jr 指令让 PC 值跳转回该地址所代表的位置