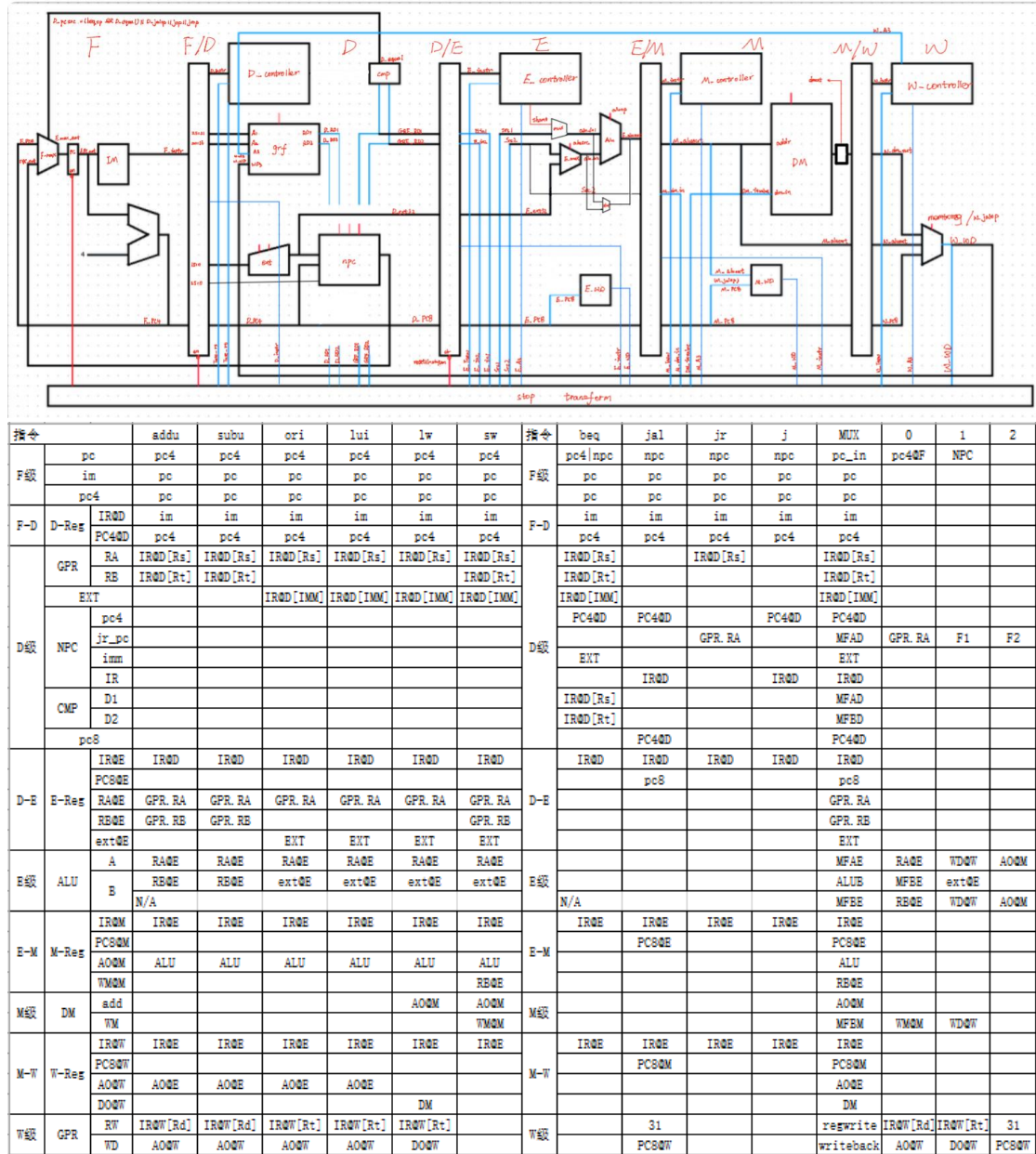


流水线 CPU 设计报告

一、数据通路设计

1、



二、模块规格

1. IFU

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
-----	----	----

CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
PC_in	I	原 PC 信号
PC_out	O	PC+4 后的信号
INSTRUCTION[31:0]	O	输出 32 位指令

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 RESET 信号为 1 时，对保存 PC 地址的寄存器进行异步清零操作。
2	取指	以 PC 的值为地址，从 IM 中取出对应指令

2. GRF

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
RegWrite	I	写入使能
Read_Reg1	I	读取 Rs
Read_Reg2	I	读取 Rt
Write_Reg	I	读取存储地址
Write_Data	I	读取存储数据
Read_Data	O	Rs 输出
Read_Data2	O	Rt 输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当 RESET 信号为 1 时，对 GRF 中所有寄存器进行

		异步清零操作。
2	写入	Regwrite=1 时，将数据写入
3	读取	将 Rs, Rt 输出

3、ALU

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
Input1[31:0]	I	输入 1
Input2[31:0]	I	输入 2
ALUOp[31:0]	I	选择计算功能
Equ	O	输入是否相等
Ans[31:0]	O	输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	逻辑运算	ALUOp=00, C=A&B ALUOp=01, C=A B ALUOp=10, C=A+B ALUOp=11, C=A-B
2	相等判断	若 A=B, 则 Equ=1 若 A≠B, 则 Equ=0

4、EXT

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
Imm16[15:0]	I	16 位立即数输入
ExtOp	I	Ext 功能选择
LuiOp	I	Lui 功能选择
Ext32	O	32 位数输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	符号拓展	ExOp=0, 无符号拓展 ExOp=1, 有符号拓展
2	Lui 指令功能	LuiOp=1, 将立即数添加至 32 位数高位, 低位补零

5、DM

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
Addr[5:0]	I	地址读入
Input[31:0]	I	数据读入
MemWrite	I	写入使能
MemRead	I	读取使能
Data[31:0]	O	32 位数据输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	写入	当写入使能=1 时, 将 Input 写入 Addr 对应的寄存器
2	读取	当读取使能=1 时, 将 Addr 对应的寄存器的值输出

6、Controller

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
OP	I	Operation
FUN	I	Function
Regdst	O	GRF 写入地址 MUX 控制

		0: 写入至 Rt 1: 写入至 Rd
ALUsrc	O	ALU 输入 MUX 控制 0: input2 = Rt 1: input2 = ext32
MemtoReg	O	GRF 写入数据 MUX 控制 0: 写入 DM 的输出 1: 直接输出 ALU 结果
RegWrite	O	GRF 写入使能
MemWrite	O	DM 写入使能
MemRead	O	DM 输出使能
ExtOp	O	Ext 使能信号
LuiOp	O	Lui 使能信号
BeqOp	O	Beq 使能信号
ALUOp[1:0]	O	ALU 功能选择信号

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	控制	根据 Op 和 Fun 输出相应指令与 MUX 的控制信号

7、Pipeline_Register

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
CLK	I	时钟信号
RESET	I	异步复位信号
En	I	写入使能
In	I	数据读入
Out	O	数据读出

8、Xlu

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
Xlu_in1	I	GRF[rs] or [shamt]
Xlu_in2	I	GRF[rt]
Xlu_op	I	解析指令代码
Clk	I	时钟信号
Reset	I	异步复位信号
Start	O	开始信号
Busy	O	占用信号
Hi_out	O	Hi 寄存器输出
Lo_out	O	Lo 寄存器输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	计算·存储	Mult 、 Multu 、 div 、 divu 、 mfhi 、 mflo Mthi 、 Mtlo 指令实现

9、dmext

(1) 端口说明

端口名	方向	描述
Dm_out	I	内存输出数据
Readdm_op	I	Readdm 控制
Addr	I	Dm 读入地址
M_dm_out	O	实际输出

(2) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	拓展 DM 数据	LW, LH , LHU, LB, LBU 指令实现

三、控制器设计

1. 端口说明

端口名	方向	描述
OP	I	Operation
FUN	I	Function
Regdst	O	GRF 写入地址 MUX 控制 0: 写入至 Rt 1: 写入至 Rd
ALUsrc	O	ALU 输入 MUX 控制 0: input2 = Rt 1: input2 = ext32
MemtoReg	O	GRF 写入数据 MUX 控制 0: 写入 DM 的输出 1: 直接输出 ALU 结果
RegWrite	O	GRF 写入使能
MemWrite	O	DM 写入使能
MemRead	O	DM 输出使能
ExtOp	O	Ext 使能信号
LuiOp	O	Lui 使能信号
BeqOp	O	Beq 使能信号
ALUOp[1:0]	O	ALU 功能选择信号

2. 指令真值表

Instr	add u	sub u	ori	lw	sw	beq	lui
Op	000	000	001	100	101	000	001
	000	000	101	011	011	100	111

Func	100 001	100 011	NA	NA	NA	NA	NA
Regdst	1	1	0	0	X	X	0
ALUsrc	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg	1	1	1	0	X	X	1
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
MemRead	0	0	0	1	0	0	0
ExtOp	X	X	0	1	1	0	X
LuiOp	X	X	0	0	0	0	1
BeqOp	X	X	X	X	X	1	X
ALUOp	10	11	01	10	10	XX	10

四、转发模块设计

1. 端口说明

端口名	方向
D_instr	I
E_instr	I
M_instr	I
E_Tnew	I
E_WD	I
M_WD	I

W_WD	I
E_A3	I
M_A3	I
W_A3	I
D_RD1	I
D_RD2	I
E_in1	I
E_in2	I
M_aluout	I
M_dm_in	I
GRF_RD1	O
GRF_RD2	O
Src1	O
Src2	O
DM_invalue	O

2. 算法逻辑

Assign GRF_RD1 =
 $(D_instr[rs] == E_A3 \ \&\& \ E_Tnew == 0 \ \&\& \ D_instr[rs] != 0) ? E_WD :$
 $(D_instr[rs] == M_A3 \ \&\& \ M_Tnew == 0 \ \&\& \ D_instr[rs] != 0) ? M_WD :$
 $(D_instr[rs] == W_A3 \ \&\& \ W_Tnew == 0 \ \&\& \ D_instr[rs] != 0) ? W_WD :$
D_RD1;

如对于 GRF_RD1 的转发，通过判断 E\M\W 级指令对应的写入寄存器地址是否与 D 级需求的寄存器地址相同且不为 0，并判断 E\M\W 级的 Tnew 是否为 0，即结果是否已经传入流水线寄存器，来确定转发的数据与接口。

四、暂停模块设计

1. 端口说明

端口名	方向
Tuse_rs	I
Tuse_rt	I

E_Tnew	I
M_Tnew	I
W_Tnew	I
Stop_en	O

2. 算法逻辑

```

assign stop_en = ((Tuse_rs < E_Tnew)&&(D_instr[`rs] == E_A3)&&(D_instr[`rs] != 0)) ||
                ((Tuse_rs < M_Tnew)&&(D_instr[`rs] == M_A3)&&(D_instr[`rs] != 0)) ||
                ((Tuse_rs < W_Tnew)&&(D_instr[`rs] == W_A3)&&(D_instr[`rs] != 0)) ||
                ((Tuse_rt < E_Tnew)&&(D_instr[`rt] == E_A3)&&(D_instr[`rt] != 0)) ||
                ((Tuse_rt < M_Tnew)&&(D_instr[`rt] == M_A3)&&(D_instr[`rt] != 0)) ||
                ((Tuse_rt < W_Tnew)&&(D_instr[`rt] == W_A3)&&(D_instr[`rt] != 0)) ||
                ((busy == 1 || start == 1) && (xluop == 1));

```

直接根据E\M\W级的Tnew与D级的Tuse进行大小比较,如果Tuse<Tnew,则立刻暂停。

五、Tuse、Tnew 表格

	Tuse/D级开始		注: 没有使用的直接记为3, 初始化同 / 一段一段数 add: D到E ->1
	rs/offset	rt	指令描述
addu	1	1	GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
subu	1	1	GPR[rd] = GPR[rs] - GPR[rt]
ori	1	3	GPR[rt] = GPR[rs] OR zero_extend(immediate)
lw	1	3	GPR[rt] = memory[GPR[rs]+offset]
sw	1	2	memory[Addr] = GPR[rs] + sign_ext(offset)
lui	3	3	GPR[rt] = immediate 16 {16{1'b0}}
j	3	3	PC = PC31..28 instr_in 00
jal	3	3	GPR[31] = PC + 4
jr	0	3	PC = GPR[rs]
beq	0	0	(GPR[rs] == GPR[rt])
注: 注意! 只考虑使用端, 不考虑生成段, eg lw->rt = 3 . Base -> 隐藏rs、rt			

Tnew/一级一级数	从X级前的流水线写入WD, 则X=0,倒推	无用=0			
	部件	E	M	W	
`addu`subu`add`sub`addi`subi	ALU	1	0	0	
`ori`xor`andi`addiu`addi`nor	ALU	1	0	0	
sll`srl`sra`slv`srlv`srav`lui	ALU	1	0	0	
`slt`slti`sltiu`sltu`mflo`mfhi	ALU`XLU	1	0	0	
`mult`multu`div`divu	XLU	1	0	0	
`sw`sb`sh`sw	DM	0	0	0	
`lb`lbu`lh`lhu`lw	DM	2	1	0	
`j`jal`jr`jalr	PC	0	0	0	
`beq`bne`blez`bgtz`bltz`bgez	PC	0	0	0	
`mtlo`mthi	XLU	0	0	0	

六、暂停转发测试程序

1.R-R

```
subu $1, $2, $3
```

```
addu $4, $1, $2
```

```
subu $1, $2, $3
```

```
addu $4, $2, $1
```

```
ori $1, 5
```

```
addu $4, $2, $1
```

```
ori $2, 5
```

```
addu $4, $2, $1
```

```
jal loop
```

```
ori $1, $0, 1
```

```
loop:
```

```
ori $2, $0, 10
```

```
ori $1, $0, 122
```

```
jal loop1
```

```
addu $2, $31, $1
```

```
loop1:
```

```
ori $3, $0, 239
```

```
jal loop2
```

```
addu $4, $3, $31
```

```
loop2:
```

```
jal loop3
```

```
ori $5, $0, 23
```

```
loop3:
```

```
addu $6,$31,$5
```

```
jal loop4
```

```
ori $7,$0,55
```

```
loop4:
```

```
addu $8,$7,$31
```

2.R-LW,SW

```
ori $3,$0,4
```

```
ori $4,$0,8
```

```
sw $3,0($4)
```

```
lw $1,0($4)
```

```
subu $4,$2,$1
```

```
ori $8,$0,0x021a
```

```
ori $2,$0,0x1234
```

```
sw $8,0($0)
```

```
lw $1,0($0)
```

```
addu $3,$1,$2
```

```
ori $5,$0,0x9287
```

```
lw $4,0($0)
```

```
addu $6,$5,$4
```

```
lw $7,0($0)
```

```
addu $9,$7,$8
```

```
ori $11,$0,0x091a
```

3.R-Beq-Jal-Jr-LW-SW

```
beq $a0, $t0, out0
```

```
beq $a0, $t1, out1
```

```
subu $sp, $sp, $t2
```

```
sw $a0, 0($sp)
```

```
sw $ra, 4($sp)
```

```

subu $a0, $a0, $t1
jal  fiber
lw   $a0, 0($sp)
lw   $ra, 4($sp)
addu $sp, $sp, $t2
subu $sp, $sp, $t2
sw   $a0, 0($sp)
sw   $ra, 4($sp)
subu $a0, $a0, $t3
jal  fiber
lw   $a0, 0($sp)
lw   $ra, 4($sp)
addu $sp, $sp, $t2
jr   $ra
out1:
addu $s0, $s0, $t1
jr   $ra
out0:
jr   $ra
end:
addu $8, $s0, $0

```

4.Jr-jal,Jr-R

```

jal loop1
ori $2,$0,1
ori $3,$0,2
j  exit1
ori $4,$0,3
loop1:
jr $31

```

```

ori $5,$0,2

exit1:

jal loop2

ori $6,$0,6

ori $7,$0,7

j exit2

ori $8,$0,8

loop2:

ori $9,$0,9

jr $31

ori $10,$0,10

exit2:

jal loop3

ori $11,$0,11

ori $12,$0,12

j exit3

ori $13,$0,13

loop3:

ori $14,$0,14

ori $15,$0,15

jr $31

ori $16,$0,16

exit3:

```

5. 全部基础代码测试

```

xor $4, $1, $3

nor $3, $1, $2

sltu $3, $1, $2

sltu $3, $2, $1

lui $7, 312

```

```
ori $7, 123

sltu $3, $7, $2

slt $3, $7, $2

sll $3, $1, 2

srl $3, $1, 2

sra $3, $7, 2

sllv $3, $1, $2

srlv $3, $1, $2

srav $3, $7, $2

addi $3, $1, 1

addiu $3, $1, 1

andi $3, $1, 9

ori $3, $1, 9

xori $3, $1, 9

slti $3, $7, 1

sltiu $3, $7, 1

sb $7, 0($2)

sb $7, 1($2)

sb $7, 2($2)

sb $7, 3($2)

sh $7, 0($1)

sh $7, 2($1)

sw $7, 4($1)

lb $3, 0($1)

lbu $3, 0($1)

lh $3, 0($1)

lhu $3, 0($1)

lw $3, 0($1)

j jump1

nop
```

```
n3:
jalr $3, $31
nop
jump1:
lui $1, 0
lui $2, 0
ori $1, 123
ori $2, 234
mult $1, $7
mfhi $3
mflo $3
multu $1, $2
mfhi $3
mflo $3
div $1, $7
mfhi $3
mflo $3
divu $1, $2
mfhi $3
mflo $3
mthi $1
mfhi $3
mtlo $2
mflo $3
ori $1, 1
bne $1, $2, btype1
nop
ori $10, 123
btype1:
blez $2, btype2
```



```

nop
ori $10, 123
btype2:
bltz $7, btype3
nop
ori $10, 123
btype3:
bgez $2, btype4
nop
ori $10, 123
btype4:
bgtz $1, btype5
nop
ori $10, 123
btype5:
ori $11, 123
ori $12, 123

```

七、思考题

1. 为什么需要有单独的乘除法部件而不是整合进 ALU? 为何需要有独立的 HI、LO 寄存器?

答：由于综合成实际电路后，乘除法的计算周期较长，相较于其他在 alu 里面进行的运算有明显的延迟差异，因此需要单独的乘除法部件进行单独的暂停信号控制。HI`LO 的寄存器建立则是根据 MIPS 本身的指令要求所实现的。

2. 参照你对延迟槽的理解，试解释“乘除槽”。

答：乘除槽与跳转槽类似，即若 E 级正在进行对 HI`LO 寄存器有读取或者写入的指令时，由于实际综合实际电路允许后乘除运算有延迟需求，因此要在 E 级 XLU 的 busy|start 信号为 1 时，检测 D 级的指令是否也对 HI`LO 进行操作，若是，则进行暂停，而如果优化，则能加入乘除槽，取消暂停，提高效率。

3. 举例说明并分析何时按字节访问内存相对于按字访问内存性能上更有优势。

(Hint: 考虑 C 语言中字符串的情况)

答: 显然, 对于按字访问, 按字节访问在处理例如 LB, LH, LWL, LWR 时能直接运算, 具有很大优势。

4. 如何概括你所设计的 CPU 的设计风格? 为了对抗复杂性你采取了哪些抽象和规范手段?

答: 主要使用分布式译码, 将每条指令在每一流水线级的 controller 里重现解析, 及把所有的指令分开运行, 虽然前期较为复杂, 但维护起来极其方便, 更有利于多指令的要求。并且, 使用大量宏定义, 能使代码更加直接易懂。接口使用统一格式命名, 减少二义性的情况。

5. 你对流水线风格的理解:

答: 主要体现在标记转发的具体实现上:

在 D 级, 分布式译码·宏定义·标记转发的格式如下

```
always @(*) begin
    case (instr[`opc])
        r : begin
            case (instr[`func])
                jalr: begin
                    Tuse_rs = 0;
                    Tuse_rt = 3;
                    A3      = instr[`rd];

                    extop   = 0;
                    luiop   = 0;
                    beqop   = 0;
                    npc_slc = 3'b101;
                    jalop   = 0;
                    jop     = 0;
                    jrop    = 0;
                    xluop   = 0;
                    jalrop  = 1;
                    bneop   = 0;
                    blezop  = 0;
                    bgtzop  = 0;
                    bltzop  = 0;
                    bgezop  = 0;

                end

                slt: begin
                    Tuse_rs = 1;
                    Tuse_rt = 1;
                    A3      = instr[`rd];
```

在 E`M`W` 级，分布式译码·宏定义·标记转发的格式如下

```
always @(*) begin
    case (instr[`opc])
        r : begin
            case (instr[`func])

                jalr: begin

                    Tnew    = 0;
                    A3      = instr[`rd];

                    alu_op  = 4'b0000;
                    alu_src = 0;
                    xlu_op  = 4'b1000;
                    mfhi_op = 0;
                    mflo_op = 0;
                    notv_op = 0;
                end

                slt: begin

                    Tnew    = 1;
                    A3      = instr[`rd];
```

6. 在本实验中你遇到了哪些不同指令类型组合产生的冲突？你又是如何解决的？
相应的测试样例是什么样？

答：P6 中的指令类型主要分为 R 型，SW, LW 型，J, JAL, JR 型，BEQ 型，每种类型自身之间或与其他类型结合，都会产生冲突。对于暂停的处理方法在于每级在 controller 解析指令的 T_{new}，与 D 级对应指令的 T_{use} 进行比较，如果 T_{new}>T_{use}，则暂停。

而转发则通过判断 E`M`W` 级指令对应的写入寄存器地址是否与需求位置的寄存器地址相同且不为 0，并判断 E`M`W` 级的 T_{new} 是否为 0，即结果是否已经传入流水线寄存器，来确定转发的数据与接口。

· 为构造覆盖所有测试情况的测试集，这里将所有指令组合分为以下情况：

R: addu subu

R-R(RS\RT) -> MEM WB

LW-R(RS\RT) -> MEM WB

J-R(RS\RT) -> MEM WB

I: ori

I-R(RS\RT) -> MEM WB

LW-I(RS\RT)-> MEM WB

I-I (RS\RT) -> MEM WB

J-I (RS\RT) -> MEM WB

J: j -> 不用测试

LW:

R-LW (RS) -> MEM WB

I-LW (RS) -> MEM WB

J-LW (RS) -> MEM WB

SW:

R-SW (RS) -> MEM WB

I-SW (RS) -> MEM WB

J-SW (RS) -> MEM WB

BEQ:

R-BEQ (RS\RT) -> MEM WB

I-BEQ (RS\RT) -> MEM WB

LW-BEQ (RS\RT) -> MEM WB

JR:

R-JR (RS) -> MEM WB

I-JR (RS) -> MEM WB

J-JR (RS) -> MEM WB

最后将所有的 R 型指令替换成乘除指令，即可完成指令的全覆盖工作，其主要设计核心便是根据使用者与供给者的对应 RS, RT 与写入读入的周期进行排列组合，最终达到全覆盖的效果。